

# Digital Logic Circuit Design Lab

## Combinational Logic Circuit Lab

Name/ID: 안건힐/21900416


Partner Name/ID: 진가람/21900727

Date: 2023.04.27

## Problem 1
 
### Introduction

본 문제는 1bit Comparator 를 직접 Logic gate 를 사용하여 설계한다. 본 회로는 A 와 B 각각의 input 이 들어왔을 때 이 둘의 크기를 비교하고 비교값에 대한 결과를 출력하는 논리 회로이다. 이는 어떠한 두 값을 비교해야하는 기기에 들어가며 대부분의 기기에 들어가 있음을 알 수 있다. 본 문제를 해결하기 위해 입력값과 출력값의 Truth Table 을 작성하고 이에 기반하여 카르노 맵을 작성한다. 이를 기반으로 논리 회로를 설계하고 직접 BreadBoard 에 회로를 만들고 결과가 정상적으로 나오는지 확인한다.



### Circuit Components

- Breadboard, Jumper wire
- Input: Arduino for 5V/0V source, 4-pin tactile switch(with Pull-down)  
2\*LEDs for Input Indication
- Output: 3\*LED, for each output pins.
- Logic chip: 4-CH 2-Input NAND gate (74HC00) x 2

## Design Process

### Truth Table

A 와 B 를 비교하였을 때 A 와 B 는 1bit 이므로 1 과 0 을 비교하여  $A=B$ ,  $A>B$ ,  $A<B$  로 출력을 구분하여 Truth Table 을 작성할 수 있다.

Input		Output		
A	B	$A<B$	$A=B$	$A>B$
0	0	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1
1	1	0	1	0

Table 1. Truth table of 1bit Comparator

### Karnaugh Map

<p>A 2x2 grid with B as columns (0, 1) and A as rows (0, 1). The cell at A=0, B=1 contains a red 1.</p>	<p>A 2x2 grid with B as columns (0, 1) and A as rows (0, 1). The cells at (A=0, B=0) and (A=1, B=1) contain green 1s.</p>	<p>A 2x2 grid with B as columns (0, 1) and A as rows (0, 1). The cell at A=1, B=0 contains a red 1.</p>
$A<B$	$A=B$	$A>B$

Fig 1. Karnaugh Map of 1 bit Comparator

Truth Table 을 통해 위와 같은 Karnaugh Map 을 설계할 수 있다.

카르노 맵을 통해 도출한 SOP 는 각각

$$\begin{aligned}
 A < B &: \bar{A}B \\
 A > B &: A\bar{B} \\
 A = B &: AB + \bar{A}\bar{B}
 \end{aligned}$$

이다.

도출된 SOP 를 통해 다음의 회로 설계가 가능하다.

## Simulation Circuit Design

 


Fig 2. Comparator Logic Circuit

Comparator Circuit 을 다음과 같이 Nand Gate 7 만을 사용하여 만들 수 있다. NAND GATE 는 AND GATE 의 출력단에 버블이 붙은 GATE 로 AND GATE 와 반대의 출력을 가진다. NOT GATE 는 NAND GATE 에 같은 입력값이 들어가는 것으로 구현할 수 있다.  $A=B$  일때의 LOGIC은  $A(XOR)B$  였는데 우리는 XOR GATE 를 입력핀과 가장 가까운 NAND GATE 4 개처럼 만들 수 있다. 이를 통해 입력핀 A,B 에 따른 Z0, Z1, Z2 의 출력을 얻을 수 있는 Coparator 를 설계할 수 있다. 또한 시뮬레이션을 진행하였을 때 A, B 값에 따라 A,B 의 값을 비교하는 출력값이 나오는 것을 알 수 있다.

## Results and Discussion

### Demo Video

[Video Link](#)

### Results

Quad Nand 소자는 각각 4 개의 Nand Gate 역할을 한다. 이에 우리는 본 소자를 2 개 사용하여 회로를 구성하였다.

버튼을 누르지 않은 상태에서는 가운데 다이오드가 켜지고, 버튼 A 를 눌렀을 때는 첫 번째 다이오드가 켜지고, 버튼 B 를 눌렀을 때는 세 번째 다이오드가 켜진다. 두 버튼을 동시에 눌렀을 때는 가운데 다이오드가 켜진다.

 


Fig 3. Actual circuit images

 


Fig 4. Circuit Acting Images


## Discussion

Logisim 을 사용하여 Nand Gate 로만 Comparator 를 설계한다면 10 개가 넘는 Nand Gate 가 필요하지만 같은 역할을 수행하는 Nand Gate 를 제거하고 다시 설계한다면 7 개의 Nand Gate 로 설계할 수 있다. 이에 2 개의 Quad Nand 소자를 사용하여 위와 같은 회로를 설계할 수 있다.

## Problem 2
 
### Introduction

본 문제에서는 7 개의 LED 가 있는 숫자 패널을 작동시키기 위한 7-Segment Decoder 를 직접 설계하고자 한다. 7-Segment Decoder 는 엘리베이터, 시계, 계산기 등 많은 전자 기기에서 숫자를 표현하기 위해 사용된다. 이는 4 개의 input 과 7 개의 output 을 가진 7-Segment Decoder 를 이용하여 숫자 패널을 작동시킨다.  $x[0], x[1], x[2], x[3]$  가 0000 일 때는 0 을 표시하고, 0001 일 때는 1, 0010 일 때는 2 를 표시한다.



### Design Process

#### Truth Table

입력을  $x[3], x[2], x[1], x[0]$ , 출력은  $a, b, c, d, e, f, g$  로 출력이 HIGH 신호일 때 숫자 패널 각각의 LED 를 점등한다. 또한 숫자 패널은 0 부터 9 까지만 유효하므로 입력이 1010 이후 부터는 Non-Care Value 로 나타낸다.

$x_3$	$x_2$	$x_1$	$x_0$	$a$	$b$	$c$	$d$	$e$	$f$	$g$
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1
1	0	1	0	x	x	x	x	x	x	x
1	0	1	1	x	x	x	x	x	x	x
1	1	0	0	x	x	x	x	x	x	x
1	1	0	1	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1	0	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x

Table 1. Truth table of 7-Segment Decoder

## Karnaugh Map

<p><b><math>x_1, x_0</math></b></p> <p>00 01 11 10</p> <p><b><math>x_3, x_2</math></b></p> <p>00 1 0 1 1</p> <p>01 0 1 1 0</p> <p>11 x x x x</p> <p>10 1 1 x x</p>	<p><b><math>x_1, x_0</math></b></p> <p>00 01 11 10</p> <p><b><math>x_3, x_2</math></b></p> <p>00 1 1 1 1</p> <p>01 1 0 1 0</p> <p>11 x x x x</p> <p>10 1 1 x x</p>
<i>a</i>	<i>b</i>
<p><b><math>x_1, x_0</math></b></p> <p>00 01 11 10</p> <p><b><math>x_3, x_2</math></b></p> <p>00 1 1 1 0</p> <p>01 1 1 1 1</p> <p>11 x x x x</p> <p>10 1 1 x x</p>	<p><b><math>x_1, x_0</math></b></p> <p>00 01 11 10</p> <p><b><math>x_3, x_2</math></b></p> <p>00 1 0 1 1</p> <p>01 0 1 0 1</p> <p>11 x x x x</p> <p>10 1 0 x x</p>
<i>c</i>	<i>d</i>
<p><b><math>x_1, x_0</math></b></p> <p>00 01 11 10</p> <p><b><math>x_3, x_2</math></b></p> <p>00 1 0 0 1</p> <p>01 0 0 0 1</p> <p>11 x x x x</p> <p>10 1 0 x x</p>	<p><b><math>x_1, x_0</math></b></p> <p>00 01 11 10</p> <p><b><math>x_3, x_2</math></b></p> <p>00 1 0 0 0</p> <p>01 1 1 0 1</p> <p>11 x x x x</p> <p>10 1 1 x x</p>
<i>e</i>	<i>f</i>
<p><b><math>x_1, x_0</math></b></p> <p>00 01 11 10</p> <p><b><math>x_3, x_2</math></b></p> <p>00 0 0 1 1</p> <p>01 1 1 0 1</p> <p>11 x x x x</p> <p>10 1 1 x x</p>	
<i>g</i>	

Table 2. Karnaugh Map of 7-segment Decoder

위의 Truth Table 을 통해 다음과 같은 카르노 맵을 만들 수 있다.

Simulation Circuit Design


 


Fig 1. 7-segment circuit (Logisim, Circuit Diagram)

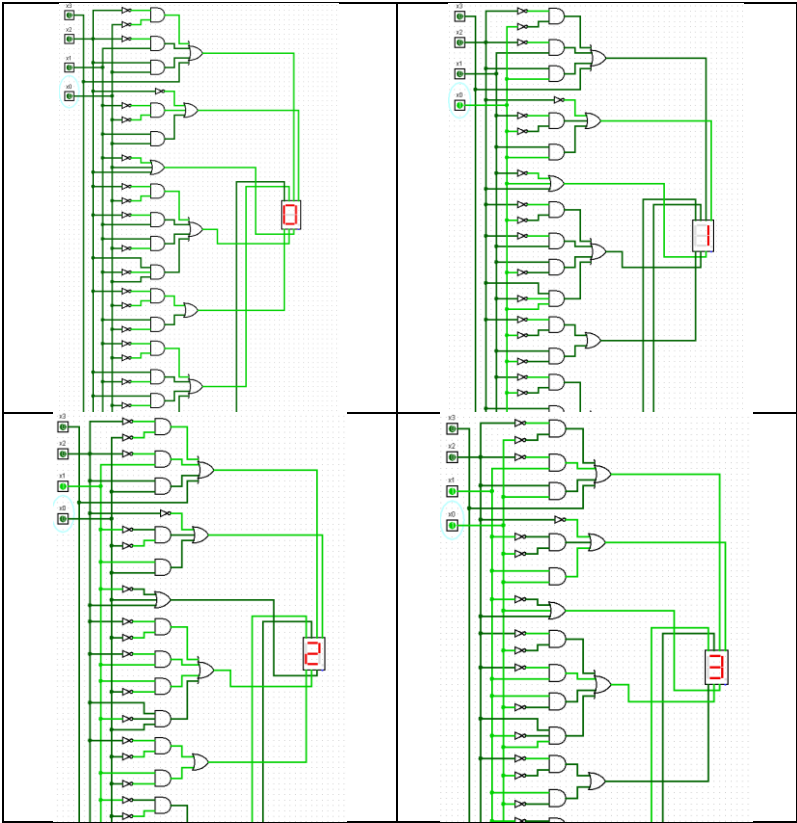



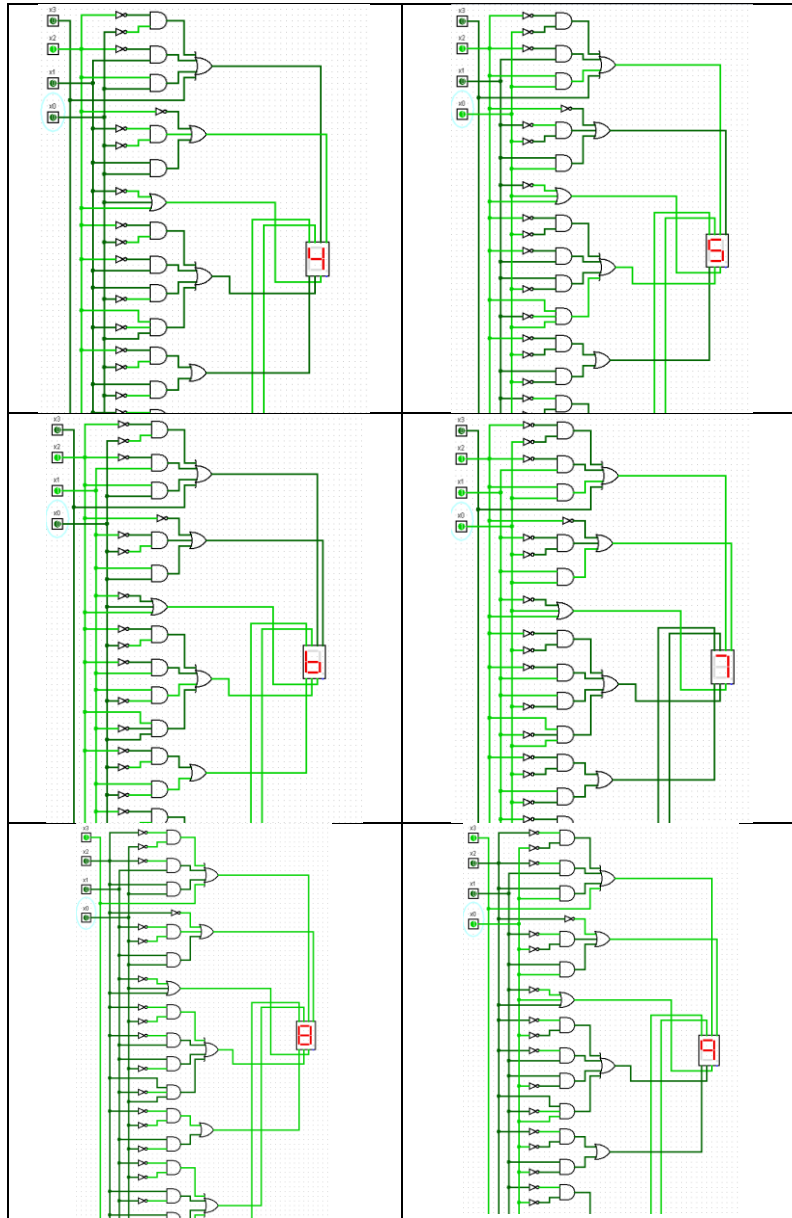


Table 3. 7-Segment Circuit Output (Logisim)

위와 같이 입력값에 변화를 주면 7-segment circuit 에서 숫자판의 출력값이 0 부터 9 까지 변화함을 확인할 수 있다.

## Results and Discussion

### Results

7-segment Decoder 를 위의 Circuit 과 같이 AND gate, OR gate, NOT gate 로 구성하였다.

### Discussion

4 개의 input 과 7 개의 output 을 가진 7-segment decoder 를 직접 설계하였다.

X[0]부터 X[3]까지 input 값이 변화하면서 a 부터 g 의 출력값이 변화하는 것을


확인하였으며 10 부터 15 까지의 값은 Don't Care Value 로 처리해야함을 알 수 있었다..

## Problem 3
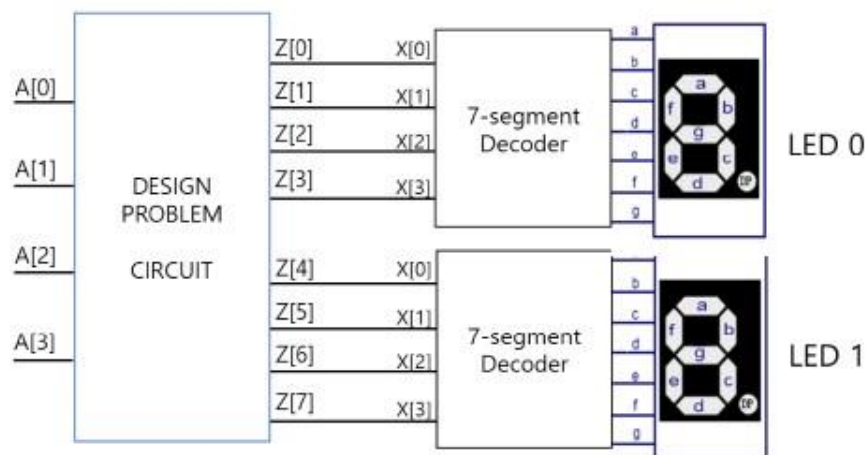
### Introduction

두 개의 7-Segment Decoder 를 사용하여 두 자리의 숫자를 표현할 수 있다. 이는 Problem 2 에서도 설명했던거와 같이 엘리베이터, 시계 등 많은 Digital Display 기기에 들어가며 우리는 Problem2 를 발전시켜 두 자리 숫자를 표현할 수 있는 Circuit 을 추가로 설계 하고자 한다.

2 개의 7-Segment Decoder 와 문제의 Circuit 을 이용하여 두 개의 숫자 패널을 작동시킨다.  $x[0], x[1], x[2], x[3]$  가 0000 일 때는 0 을 표시하고, 0001 일 때는 1, 0010 일때는 2 를 표시한다. 따라서 출력 패널은 0 부터 15 까지 나타낼 수 있어야 한다. 이 때 우리가 설계하고자 하는 논리 회로는 4 개의 입력값으로 8 개의 출력값을 만들어야 한다.



### Design Process

#### Truth Table

입력을  $a[3], a[2], a[1], a[0]$ , 출력은  $z[7], z[6], z[5], z[4], z[3], z[2], z[1], z[0]$ 로  $z[0] \sim z[3]$ 까지의 출력값을 첫번째 LED 가 연결되어 있는 7-segment Decoder 로 보내고, 나머지  $z[4] \sim z[7]$ 의 출력값은 두 번째 LED 가 연결되어 있는 7-segment Decoder 로 보낸다. 총 4개의 input 을 다루므로 0 부터 15 까지의 숫자밖에 출력할 수 없다.

a3	a2	a1	a0	z7	z6	z5	z4	z3	z2	z1	z0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1
1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1

Table 1. Truth table of Problem Circuit

## Karnaugh Map

<div> <div>a1, a0</div> <div> <div>00 01 11 10</div> <div> <div>00 0 1 1 0</div> <div>01 0 1 1 0</div> <div>11 0 1 1 0</div> <div>10 0 1 1 0</div> </div> </div> </div>		<div> <div>a1, a0</div> <div> <div>00 01 11 10</div> <div> <div>00 0 0 1 1</div> <div>01 0 0 1 1</div> <div>11 1 1 0 0</div> <div>10 0 0 0 0</div> </div> </div> </div>	
Z[0]		Z[1]	
<div> <div>a1, a0</div> <div> <div>00 01 11 10</div> <div> <div>00 0 0 0 0</div> <div>01 1 1 1 1</div> <div>11 0 0 1 1</div> <div>10 0 0 0 0</div> </div> </div> </div>		<div> <div>a1, a0</div> <div> <div>00 01 11 10</div> <div> <div>00 0 0 0 0</div> <div>01 0 0 0 0</div> <div>11 0 0 0 0</div> <div>10 1 1 0 0</div> </div> </div> </div>	
Z[2]		Z[3]	
<div> <div>a1, a0</div> <div> <div>00 01 11 10</div> <div> <div>00 0 0 0 0</div> <div>01 0 0 0 0</div> <div>11 1 1 1 1</div> <div>10 0 0 1 1</div> </div> </div> </div>		<div> <div>a1, a0</div> <div> <div>00 01 11 10</div> <div> <div>00 0 0 0 0</div> <div>01 0 0 0 0</div> <div>11 0 0 0 0</div> <div>10 0 0 0 0</div> </div> </div> </div>	
Z[4]		Z[5]	

a1, a0					a1, a0						
a3, a2		00	01	11	10	a3, a2		00	01	11	10
	00	0	0	0	0		00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0		01 <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	0	0	0	0
	11	0	0	0	0		11 <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	0	0	0	0
	10	0	0	0	0		10 <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	0	0	0	0
Z[6]					Z[7]						

Table 2. Karnaugh Map of 7-segment Decoder

위의 Truth Table 을 통해 다음과 같은 카르노 맵을 만들 수 있다.

Z[5]~Z[7]의 경우 항상 입력값과 관계 없이 출력값이 0 을 갖기 때문에 카르노 맵 또한 0 으로 표시된다.

## Simulation Circuit Design

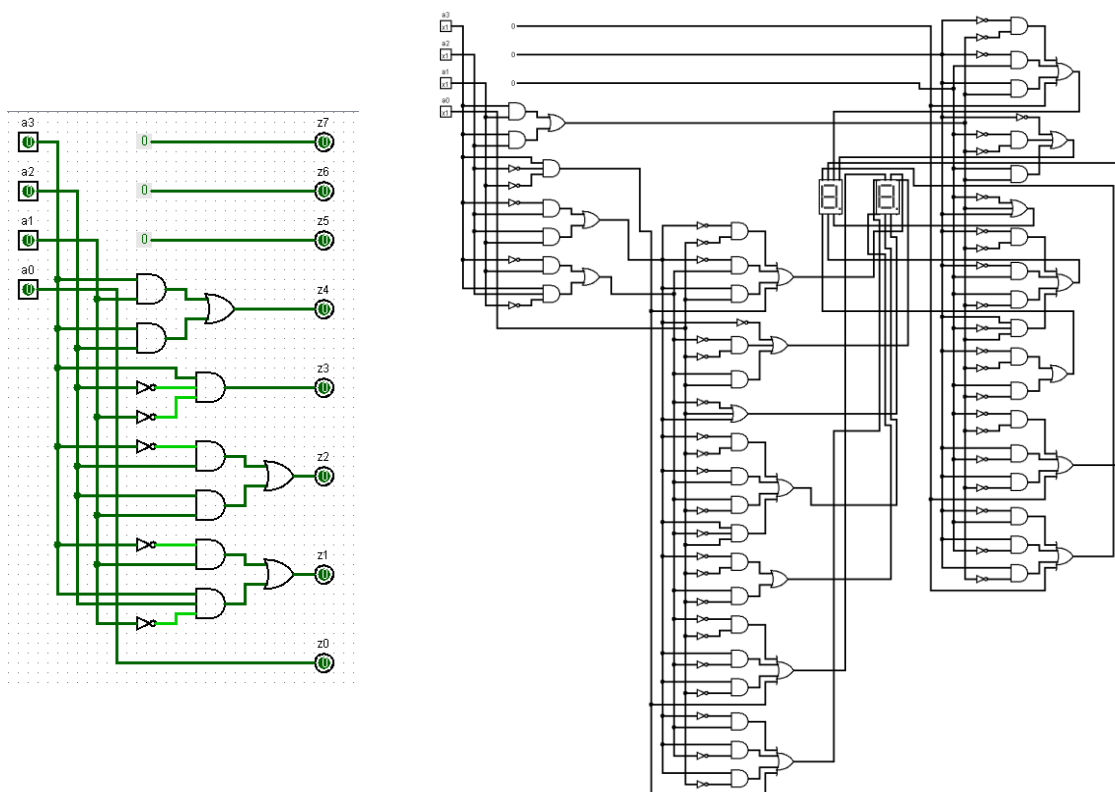


Fig 1. Problem Circuit + 7-Segment Circuit Output (Logisim)



Table 3. 2-digit decimal number(0~15) Circuit Output (Logisim)

위의 Truth Table 에서 확인했던 것처럼  $z[5] \sim z[7]$ 는 0 이므로 input 과 연결되어 있지 않은 것을 확인할 수 있다. Problem Circuit 은  $a[3]$ 부터  $a[0]$ 까지의 입력과 8 개의 출력이 있으며 4 개씩의 출력을 Problem2 의 7-segment Circuit 에 각각 입력으로 주었다.

## Results and Discussion

### Results

Problem Circuit 을 4 개의 input 과 8 개의 output 으로 구성하였다. Z[0]~Z[3]은 첫 번째 LED 의 7-Segment Decoder 의 input 으로 들어가고 Z[4]~Z[7]는 두 번째 LED 의 7-Segment Decoder 의 input 으로 들어간다.

### Discussion

위의 Truth Table 을 통해 Problem Circuit 을 다음과 같이 구성하였다. 2 개의 숫자 패널에 불이 들어오기 위해 7+7 개의 output 을 최종적으로 구해야한다. 7-segement 는 4 개의 input 과 7 개의 output 을 가지므로 따라서 Problem Circuit 은 4 개의 input 과 8 개의 output 을 가져야한다. 따라서 입력값은 a[0]부터 a[3]까지, 출력값은 z[0]부터 z[3]까지는 첫 번째 7-segment Decoder 에, z[4]부터 z[7]까지는 두 번째 7-segment Decoder 의 Input 으로 입력되어야 한다.

# Appendix